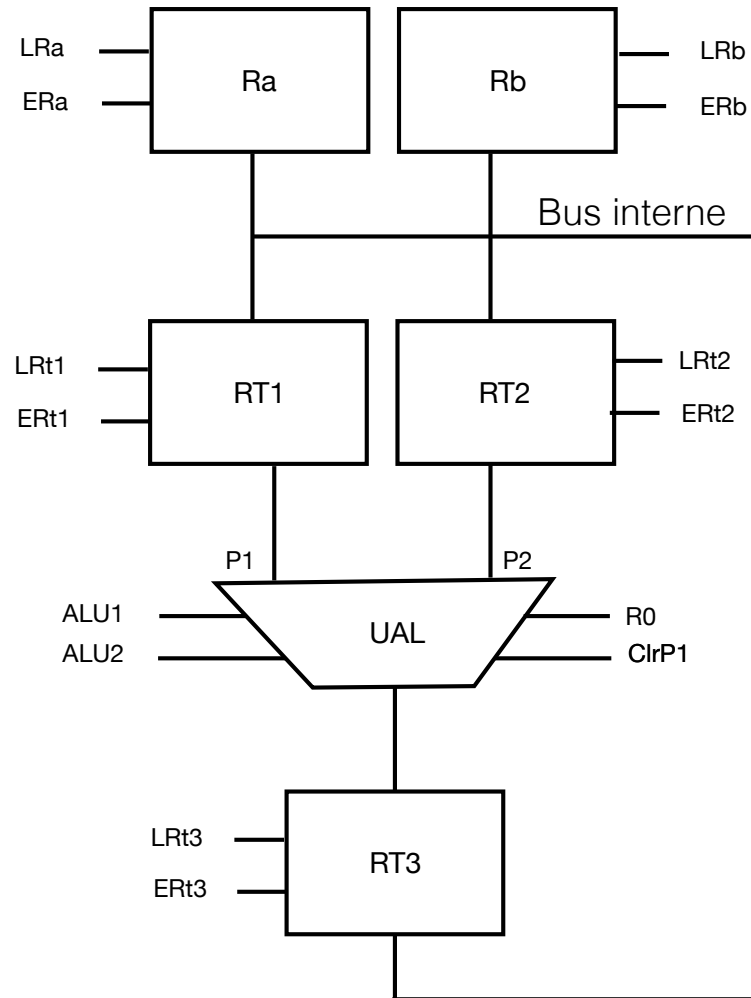


Partie 1 : Schéma de la partie opérative



Caractéristiques du processeur :



- un bus interne de données 8 bits
- 2 registres de données 8 bits
- une UAL permettant de :
 - faire des opérations suivant le code positionné sur ALU1 et ALU2
 - de spécifier la valeur de la retenue R0
 - de mettre à 0 le port d'entrée 1 (P1) si ClrP1 = 1
- 3 registres tampons chargés de stocker temporairement les informations

Il est rappelé que :

- la commande Lmcp permet de passer à la ligne suivante (@i+1) dans la mémoire de microprogrammation lors du cycle suivant si elle est positionnée à 1
- la commande ClrMcp réinitialise immédiatement le compteur de microprogramme à 0 sans attendre la fin du cycle

ALU1	ALU2	Opération sur ALU
0	0	Addition Rt1 + Rt2
0	1	Soustraction de RT1 - RT2
1	0	Multiplication de RT1 x RT2
1	1	non utilisé

Partie 1 : Partie contrôle

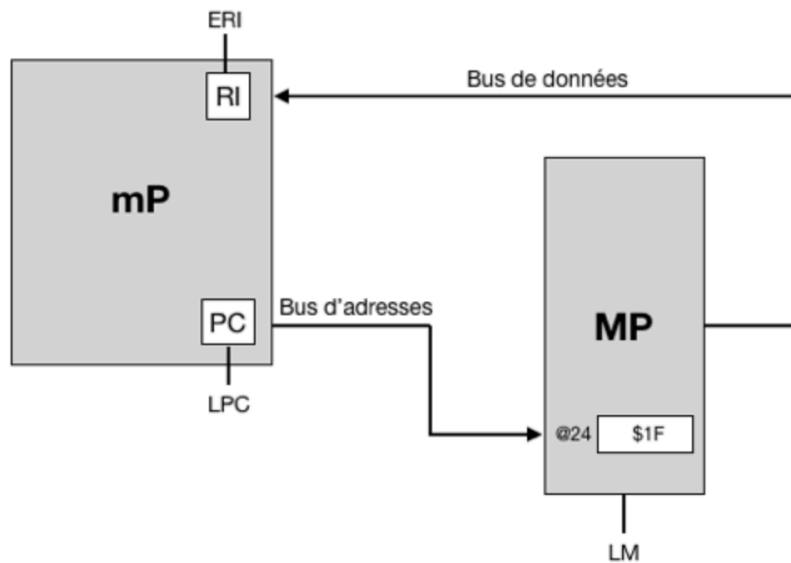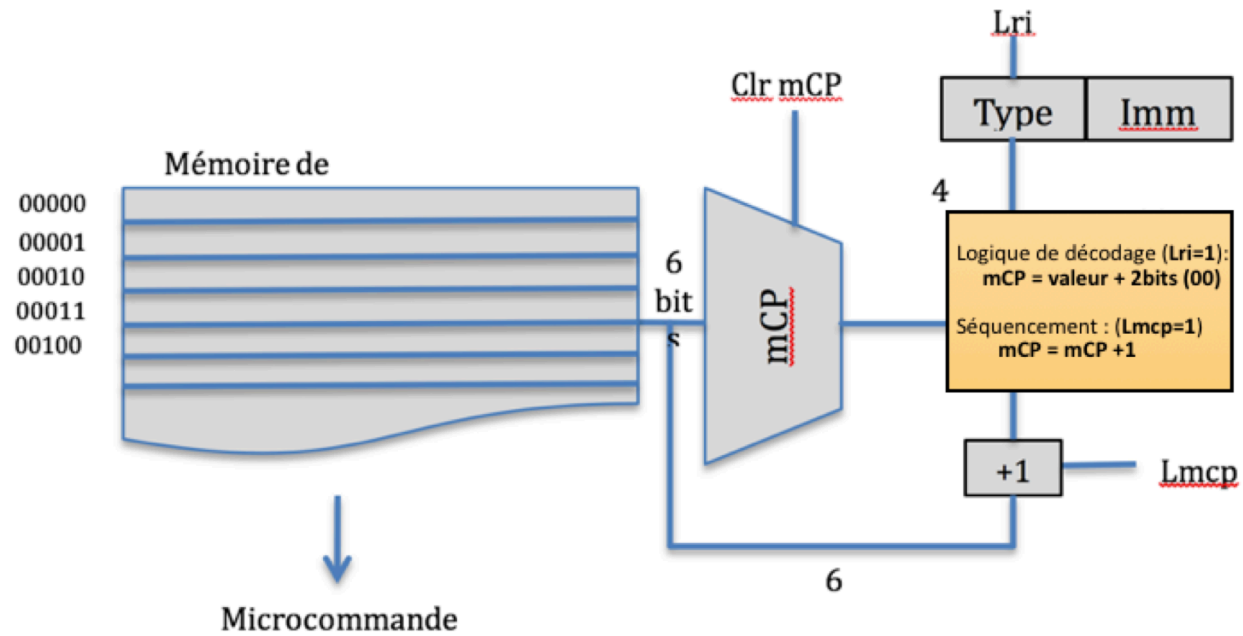

@	Contenu
0	10
1	2B
2	5D
3	4C
4	FF
5	10
6	67
7	1 F
8	CC
9	11
A	70
B	FF
C	C0

Partie 1 : Partie contrôle

Micrommandes partie chemin de données

Micrommandes partie contrôle

[illegible]